

Aplicații

1) Afișare multiplexată pe 4 celule

Schema electronică arată ca în figura de mai jos:

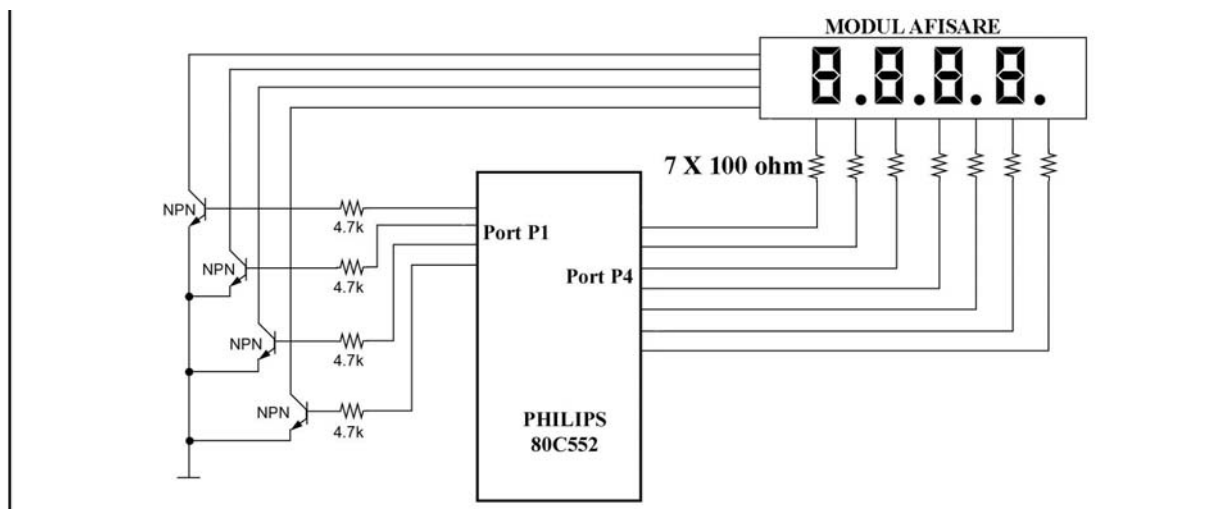


Fig. 1

Afișarea multiplexată se impune ca o necesitate în lucrul cu microcontrolerul. În caz contrar, ar trebui ca fiecare celulă de afișare să fie comandată de un port de ieșire al microcontrolerului. Treaba este simplă dacă am porturi destule, însă de obicei nu am, lucru datorat și faptului că, microcontrolerul, mai trebuie să execute și alte funcții de intrare/ieșire într-o aplicație dată. După cum se observă din Fig. 1, folosindu-mă doar de 2 porturi pot comanda până la 8 celule de afișare. (În cazul de față vom utiliza doar 4 celule).

Portul P4 aplică modulului de afișare cifra ce trebuie afișată (informația se aplică tuturor celulelor de afișare), iar portul P1 are rolul de a aprinde pe rând celulele de afișare. Ca urmare, din soft, voi fi „atenți” să sincronizăm numărul celulei de afișare cu informația (cifra) ce trebuie afișată.

În cele ce urmează este prezentat un program de afișare multiplexată, cel mai simplu posibil – din acest motiv foarte rar se întâlnește în practică, deoarece informația ce trebuie afișată se găsește direct în formă „7 segmente”, fără a mai fi nevoie de o translație din BCD în formă „7 segmente”.

Funcționare: din practică s-a observat că e bine ca fiecare modul de afișare să aibă un refresh cuprins între 40Hz și 200Hz. Dacă este mai mic, atunci apare fenomenul de „pâlpare” al cifrelor, iar dacă este prea mare scade luminozitatea celulelor de afișare. Deci va trebui ca să baleem întregul afișor cu o frecvență (de exp.) 50Hz, adică să aprindem afișorul de 50 ori într-o secundă: asta conduce ca timpul pentru o singură baleere să fie de $1\text{sec}/50 = 20\text{ms}$. Datorită faptului că a 4 celule de afișare: $20\text{ms}/4 = 5\text{ms}$. Ca urmare voi aprinde prima celulă 5 ms, apoi o sting pe aceasta și o aprind pe următoarea tot 5 ms ș.a.m.d. Intervalul de 5 ms îl voi obține utilizând timerul/numărătorul T0 în lucru ca timer, astfel încât la fiecare întrerupere dată de timerul T0 voi „muta” spre stânga celula care trebuie iluminată.

```

name comanda_afisor_anod_comun_lab_8
ORG 0000H           ;adresa de inceput al memoriei program
JMP START          ;salt la eticheta "start"
ORG 000BH           ;adresa vectorului de intrerupere data de Timerul T0
JMP INTER          ;salt la eticheta "inter"

START:
    MOV P3,#00H     ;sterge portul P4
    MOV P1,#00H     ;sterge portul P1
    MOV TMOD,#01H   ;timerul T0 sa fie pe 16 biti (2 octeti)
    MOV TH0,#0ECH   ;incarca octetul superior al lui T0
    MOV TL0,#77H    ;incarca octetul inferior al lui T0
    MOV IE,#82H     ;activeaza intreruperile: globala si cea data de timerul T0
;
; gfedcba – caracterele 7 segmente.
    MOV R0,#1111001B ;incarca registrul R0 (cifra 1) //0F9H - unde este 0 =LED aprins – merg pe
    MOV R1,#10100100B ;incarca registrul R1 (cifra 2) //0A4H // logica inversata, deoarece am
    MOV R2,#10110000B ;incarca registrul R2 (cifra 3) //0B0H // afisor cu anod comun.
    MOV R3,#10011001B ;incarca registrul R3 (cifra 4) // 99H
    MOV P1,#01H      ;activeaza prima celula (D1)
    MOV P3,R3        ;afiseaza cifra din prima celula
    CLR C            ;sterge flagul carry
    SETB TR0        ;porneste timerul T0

BUCLA:
    JMP BUCLA        ;stai in bucla si iesi de aici doar prin intrerupere

INTER:
    MOV A,P1         ;incarca in acumulator valoarea portului P1
    RL A            ;roteste stanga acumulatorul
    MOV P1,A         ;muta din acumulator inapoi in portul P1
    CJNE A,#10H,D2  ;daca nu esti in a 5-a celula, atunci sari
    MOV P1,#01H     ;activeaza prima celula
    MOV P3,R0       ;afiseaza prima celula
    MOV TH0,#0ECH   ;incarca octetul superior al lui T0
    MOV TL0,#77H    ;incarca octetul inferior al lui T0
    RETI            ;revenire din intrerupere

D2:
    CJNE A,#02H,D3  ;ma aflu in a 2-a celula ? daca da, atunci NU ma ramific
    MOV P3,R1       ;afiseaza valoarea registrului R2
    MOV TH0,#0ECH   ;incarca octetul superior al lui T0
    MOV TL0,#77H    ;incarca octetul inferior al lui T0
    RETI            ;revenire din intrerupere

D3:
    CJNE A,#04H,D4  ;ma aflu in a 3-a celula ? daca da, atunci NU ma ramific
    MOV P3,R2       ;afiseaza valoarea registrului R1
    MOV TH0,#0ECH   ;incarca octetul superior al lui T0
    MOV TL0,#77H    ;incarca octetul inferior al lui T0
    RETI            ;revenire din intrerupere

D4:
    MOV P3,R3       ;sigur ma aflu in celula D4; afiseaza registrul R0
    MOV TH0,#0ECH   ;incarca octetul superior al lui T0
    MOV TL0,#77H    ;incarca octetul inferior al lui T0
    RETI            ;revenire din intrerupere

END                ;sfarsit

```

2) Baleere tastatură


Există două modalități de „citire” a unei tastaturi:

- prin metoda inversării liniilor și coloanelor
- prin inspecție secvențială

Pentru a înțelege mai ușor fenomenele care apar la „citire”, vom neglija în cele ce urmează oscilațiile mecanice ale butoanelor și posibilitatea apăsării a două sau mai multe taste simultan.

Funcționare metoda 1 (inversarea liniilor și coloanelor)

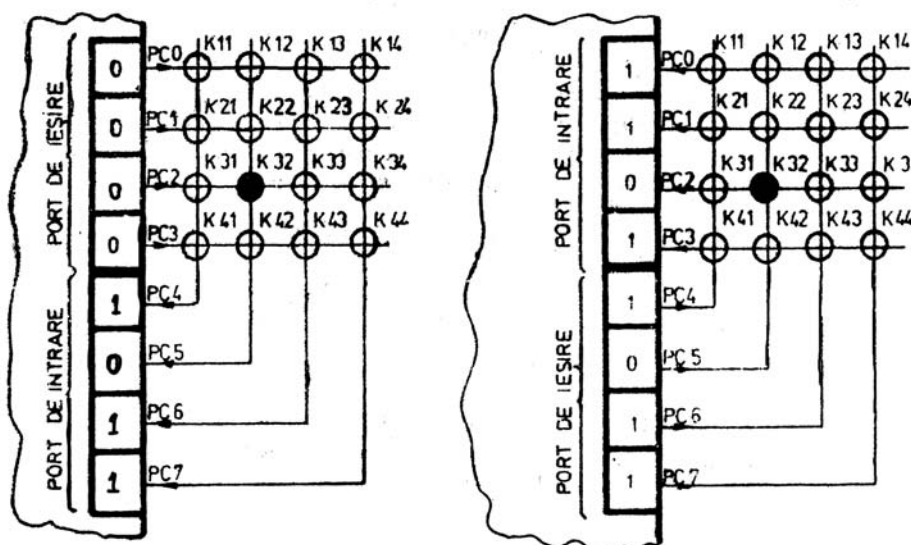Schema electrică este prezentată în Fig. 2.



a) identificarea coloanei

b) identificarea liniei

Identificarea coordonatelor tastei apăsate prin metoda inversării liniilor și coloanelor

Fig. 2

Metoda constă din două etape: în prima etapă (a), „portul” la care sunt conectate liniile tastaturii este programat pentru ieșire iar cel la care sunt conectate coloanele este programat pentru intrare. În această etapă, în registrul de date al „portului” de ieșire se scrie peste tot valoarea logică 0. La toate intrările „portului” de intrare, cu excepția celei corespunzătoare coloanei pe care se află tasta apăsată se menține însă valoarea logică 1. Numai pe coloana pe care se află tasta apăsată apare un semnal având valoarea logică 0. Astfel în prima etapă, pe baza informației ce se citește din „portul” de intrare se identifică coloana pe care se află tasta apăsată (în exemplul ilustrat se află apăsată tasta K32). În cea de-a doua etapă se inversează funcțiile de intrare/ieșire ale celor două „porturi”: „portul” la care sunt conectate liniile, se reprogramează pentru intrare, iar cel la care sunt conectate coloanele – ca „port” de ieșire. Informația recepționată în „portul” coloanelor, din etapa precedentă, este emisă acum pe coloanele matricii determinând recepționarea valorii logice 0 în bitul „portului” de intrare la care este conectată linia pe care se află tasta apăsată. În toate celelalte poziții ale „portului” liniilor se recepționează valoarea logică 1, corespunzând tastelor neapăsate. În acest moment avem coordonatele (line și coloană) tastei apăsate.

Funcționare metoda 2 (inspecție secvențială)

Schema electrică este prezentată în Fig. 3.

 


Fig. 3

Această metodă este mai simplă decât precedenta și se justifică folosirea acesteia acolo unde am puține taste, deoarece timpul de baleere (verificare dacă o tastă este apăsată) durează direct proporțional cu numărul acestora. După cum se vede și din desenul alăturat, liniile sunt conectate la 1 logic. Ca urmare, voi pune pe rând coloanele la 0 logic și „citesc” nivelul logic al liniilor: dacă este 1 logic, tasta nu a fost apăsată; dacă este 0 logic, tasta este apăsată. Chiar din acest moment cunosc coloana căreia i-am aplicat nivel 0 logic, iar linia îmi este dată de existența unui nivel 0 logic (datorită legăturii electrice dintre coloană și linie).

Mai jos este prezentat schematic un soft de baleere de tastatură ce folosește această metodă.

call tastatura

tastatura:

```
CLR P1.0           ;pune in 0 logic prima coloana
JNB P4.3,TASTA6   ;daca pinul de port P4.3 este zero, atunci sari la eticheta TASTA6
JNB P4.4,TASTA3   ;daca pinul de port P4.4 este zero, atunci sari la eticheta TASTA3
JNB P4.5,TASTA0   ;daca pinul de port P4.5 este zero, atunci sari la eticheta TASTA0
SETB P1.0         ;pune in 1 logic prima coloana
```

```
CLR P1.1           ;pune in 0 logic a doua coloana
JNB P4.3,TASTA7   ;daca pinul de port P4.3 este zero, atunci sari la eticheta TASTA7
JNB P4.4,TASTA4   ;daca pinul de port P4.4 este zero, atunci sari la eticheta TASTA4
JNB P4.5,TASTA1   ;daca pinul de port P4.5 este zero, atunci sari la eticheta TASTA1
SETB P1.1         ;pune in 1 logic a doua coloana
```

```
CLR P1.2           ;pune in 0 logic a treia coloana
JNB P4.3,TASTA8   ;daca pinul de port P4.3 este zero, atunci sari la eticheta TASTA8
JNB P4.4,TASTA5   ;daca pinul de port P4.4 este zero, atunci sari la eticheta TASTA5
JNB P4.5,TASTA2   ;daca pinul de port P4.5 este zero, atunci sari la eticheta TASTA2
SETB P1.2         ;pune in 1 logic prima coloana
```

ret

```
tasta6: setb P4.0       ;exemplu de functie ce poate fi executata la apasarea tastei 6
call delay         ;(aprend si sting un LED in functie de intarzierea data de "delay")
clr P4.0
call delay
ret
```